ERFAHRUNGSBERICHT ZU LEITUNGSMITFÜHRUNGEN AUF HÖCHSTSPANNUNGSMASTEN



Walter HIPP¹, Oliver SKRBINJEK², Manfred KRASNITZER¹, Franz STREMPFL¹

¹Stromnetz Steiermark GmbH, Leonhardgürtel 10, 8010 Graz, +43(0)316-90555-52714 ²Steweag-Steg GmbH, Leonhardgürtel 10, 8010 Graz, +43(0)316-9000-53805,





- Einfluss auf die Löschfähigkeit (Löschspulenregelung)
- Einfluss auf die Synchroncheckfunktion der Leistungsschalter
- Anregung von Ferroresonanzschwingungen an Leitungsspannungswandlern
- Induzierte Erdschleifenströme
- Induzierte Kreisströme im vermaschten Netz

Mitführungen





Modelldefinition

 Mastkopfbild der 110-kV Mitführung auf der 380-kV Steiermarkleitung (wird in den folgenden Beispielen verwendet)



123

■ 380-kV System 2


456

■ 110-kV System

789

Erdseil




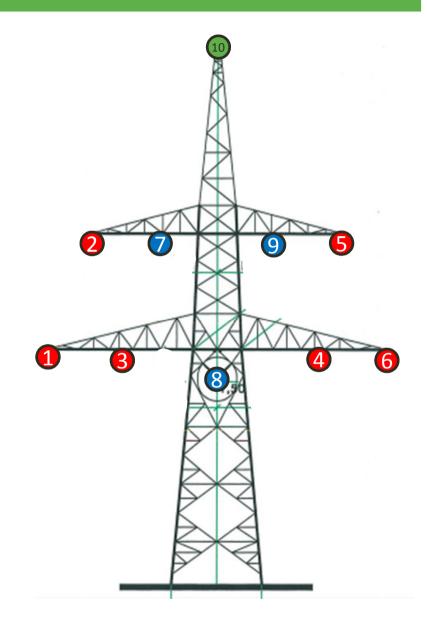

ENERGIE STEIERMARK **S T R O M N E T Z**





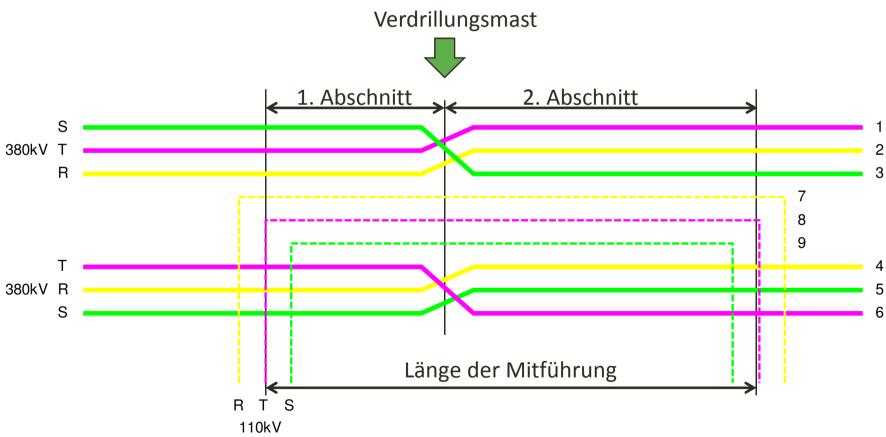





Induktive Kopplung

$$\underline{\boldsymbol{Z}} = \begin{bmatrix} \underline{Z}_{11} & ... & -\underline{Z}_{1j} & ... & -\underline{Z}_{1N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -\underline{Z}_{i1} & ... & \underline{Z}_{ij} & ... & -\underline{Z}_{iN} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -\underline{Z}_{N1} & ... & -\underline{Z}_{Nj} & ... & \underline{Z}_{NN} \end{bmatrix}$$

$$\underline{Z}_{ii} = r_e - \Delta_{ii} + r_i + j \cdot (x_{ii} + \Delta_{ii} + x_i)$$

$$\underline{Z}_{ij} = r_e - \Delta_{ij} + j \cdot (x_{ij} + \Delta_{ij})$$

 $\begin{array}{ll} r_i & \text{Leiter-L\"{a}ngswiderstand in } \Omega/\text{km} \\ r_e & \text{Erdwiderstand in } \Omega/\text{km} \\ \Delta_{ii}, \Delta_{ij} & \text{H\"{o}henkorrektur in } \Omega/\text{km} \\ x_{ii} & \text{Selbstreaktanz in } \Omega/\text{km} \\ x_{ii} & \text{Gegenreaktanz in } \Omega/\text{km} \end{array}$

Kapazitive Kopplung

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} P_{11} & ... & P_{1i} & ... & P_{1N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ P_{j1} & ... & P_{ji} & ... & P_{jN} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ P_{N1} & ... & P_{Ni} & ... & P_{NN} \end{bmatrix} = \mathbf{C}^{(-1)}$$

$$\mathbf{P}_{ii} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0} \ln \left(\frac{2 \cdot \mathbf{h}_i}{\mathbf{R}_i} \right)$$

$$\mathbf{P}_{ij} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \varepsilon_0} \ln \left(\frac{\mathbf{D}_{ij}}{\mathbf{d}_{ij}} \right)$$





Resonanzkurve der Verlagerungsspannung

$$\underline{\mathbf{U}}_{\mathrm{EN}} = \frac{\underline{\Delta \mathbf{I}}_{110} + \underline{\Delta \mathbf{I}}_{380}}{\mathbf{I}_{\mathrm{C}} \cdot \sqrt{\mathbf{v}^2 + \mathbf{d}^2}} \cdot \frac{\mathbf{U}_{\mathrm{N}}}{\sqrt{3}}$$

• ΔI_{110} bestehender Unsymmetriestrom

$$\underline{\Delta I}_{110} = \frac{\underline{U}_{\text{ENres}} \cdot d \cdot \sqrt{3}}{U_{\text{N}}} \cdot I_{\text{C}} \qquad \underline{U}_{\text{ENres}} \text{ messtechnisch aus Abstimmversuchen ermittelt}$$

lacksquare $\Delta_{\mathrm{I}_{380}}$ Unsymmetriestrom durch die kapazitive Beeinflussung


$$\begin{bmatrix} \underline{\mathbf{I}}_{380kV} \\ \underline{\mathbf{I}}_{110kV} \end{bmatrix} = \mathbf{j} \cdot 2 \cdot \boldsymbol{\pi} \cdot 50 \cdot \mathbf{C} \cdot \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{U}}_{380kV} \\ \underline{\mathbf{U}}_{110kV} \end{bmatrix} \qquad \underline{\Delta}\underline{\mathbf{I}}_{380} = \underline{\mathbf{\Sigma}}\underline{\mathbf{I}}_{110kV}$$





Resonanzkurve der Verlagerungsspannung
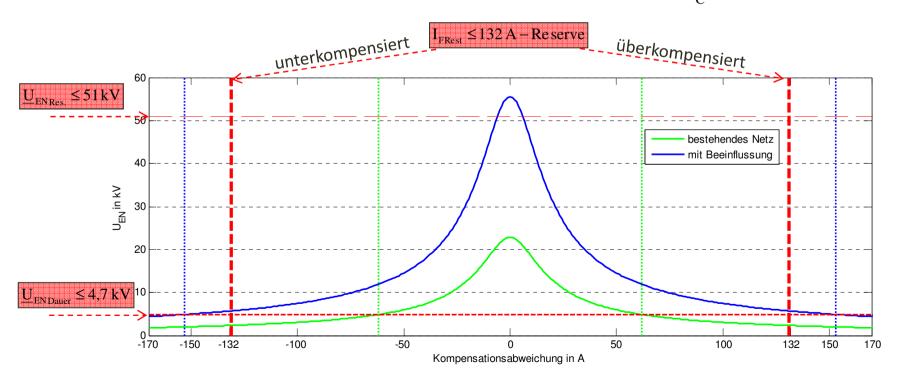
$$\underline{\mathbf{U}}_{EN} = \frac{\underline{\Delta \mathbf{I}}_{110} + \underline{\Delta \mathbf{I}}_{380}}{\mathbf{I}_{C} \cdot \sqrt{\mathbf{v}^{2} + \mathbf{d}^{2}}} \cdot \frac{\mathbf{U}_{N}}{\sqrt{3}}$$








 Abschätzung des maximalen Unsymmetriestroms aus den Grenzwerten für die Verlagerungsspannung UEN

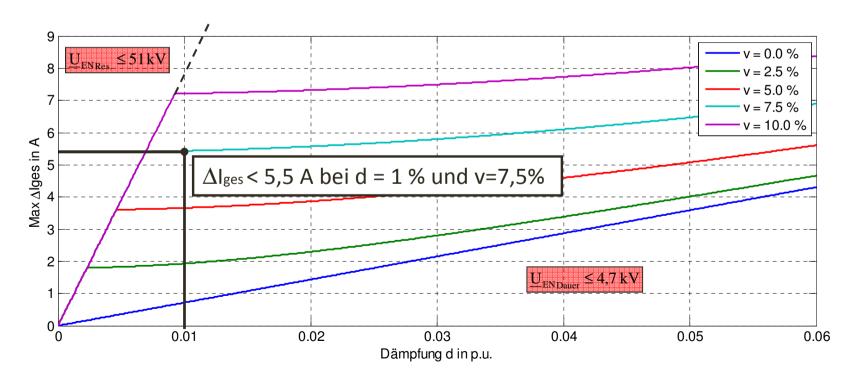
$$\Delta I_{ges} = \Delta I_{110} + \Delta I_{380}$$








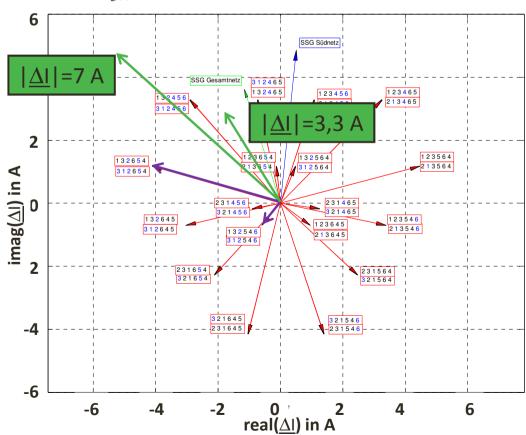lacktrianger Unsymmetrieströme $\underline{\Delta I}_{380}$ bei unterschiedlicher Phasenbelegung








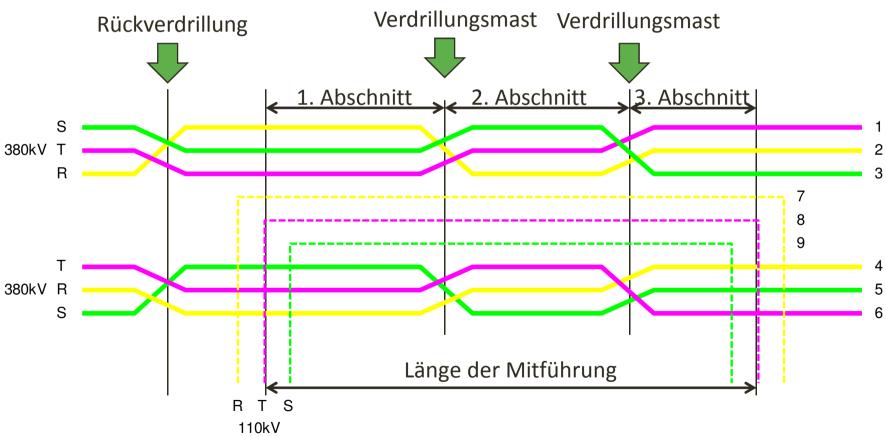



Steuerkondensatoren zur Symmetrierung

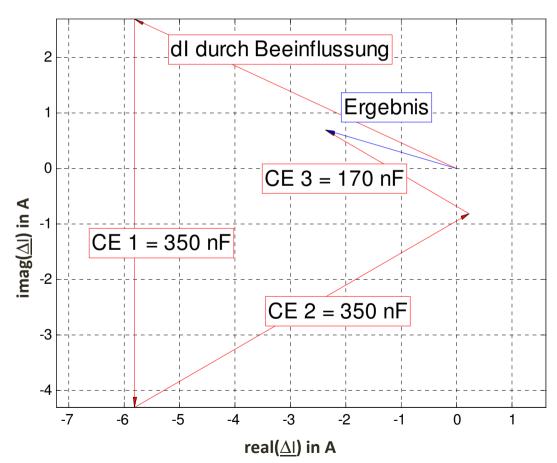Steuerkondensatoren unterschiedlicher Kapazität können Leitung symmetrieren







- 1) Wahl einer geeigneten Phasenanordnung
 - Vorteil: einfach durchzuführen
 - Nachteil: Änderung des Verlaufs der magnetischen und elektrischen Feldstärke quer zur Trasse (EMV) was Teil der UVP ist, und dadurch nachträglich nur schwer geändert werden kann.
- 2) Symmetrische Verdrillungsabschnitte
 - Vorteil: keine kapazitive und keine induktive Beeinflussung
 - Nachteil: Bei jeder Mitführung sind 2 Verdrillungsmasten nötig
- 3) Einbau von Steuerkondensatoren
 - Vorteil: keine leitungsseitige Maßnahmen nötig
 - Nachteil: kompensiert nur die kapazitive Beeinflussung





Problemstellung:

Eine abgeschaltete, durch Mitführung beeinflusste Leitung lässt sich auf Grund der hohen influenzierten Spannung (ULtg > 15 % UN) nicht wieder zuschalten, da die Synchroncheckfunktion des Leistungsschalters dies verweigert.


Maßnahmen:

- Deaktivierung der Synchroncheckfunktion wenn beide Leistungsschalter geöffnet sind. (schnelle binäre Kommunikationsverbindung für Leistungsschalterstellung)
- Reduktion der Leerlaufspannung durch geeignete Verdrillung.
- Reduktion der Leerlaufspannung auf der beeinflussten Leitung durch Einbau von Steuerkondensatoren im Sinne eines Spannungsteilers.



Synchroncheckfunktion des Leistungsschalters


Leerlaufspannung mit Steuerkondensatoren

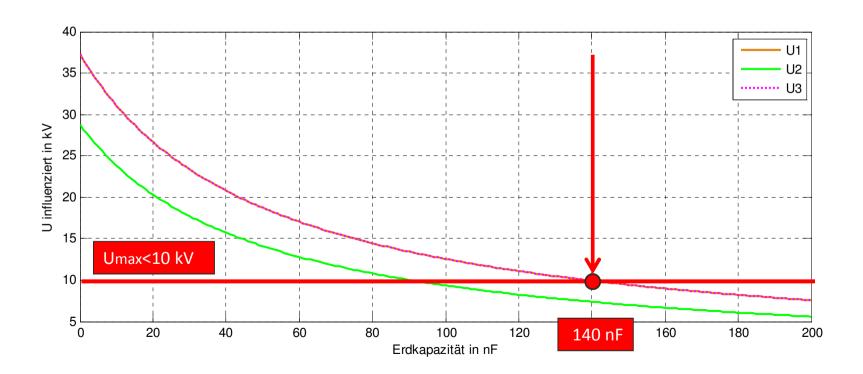

Ferroresonanzschwingungen an den Leitungsspannungswandlern



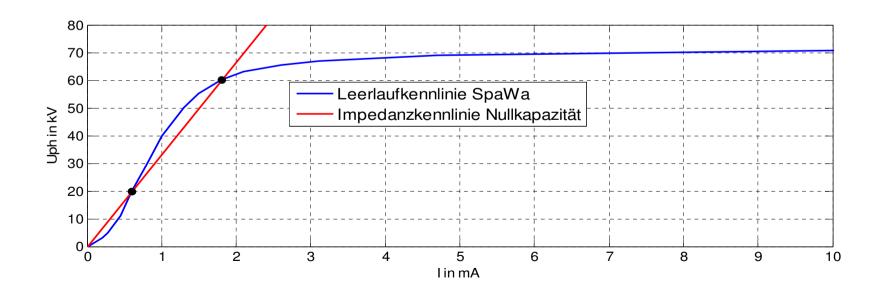- Kleine Nullkapazität in isolierten Netzen (leerlaufende Leitung mit Spannungswandler)
- Sättigung des Spannungswandlers
- → 25Hz Schwingung → 100 facher Nennstrom am Spannungswandler




Ferroresonanzschwingungen an den Leitungsspannungswandlern



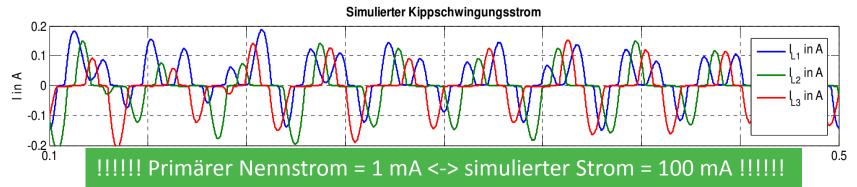- Mögliche Folgen:Thermische Zerstörung
- Maßnahme:
 Reduktion der Leerlaufspannung durch Symmetrische Verdrillung oder Steuerkondensatoren





Induzierte Erdschleifenströme



- Beidseitig geerdete Mitführung → Erdschleifenströme
- Problem:

Erdungstrenner muss hohe induktive Ströme schalten

Uind ~ 72 V/km
$$\rightarrow$$
 I₁₁₀ ~ 225 A


Lösung:

Symmetrische Verdrillung des beeinflussenden System ist die einzige Maßnahme





■ Öffnen des 110-kV-Erdungstrenners

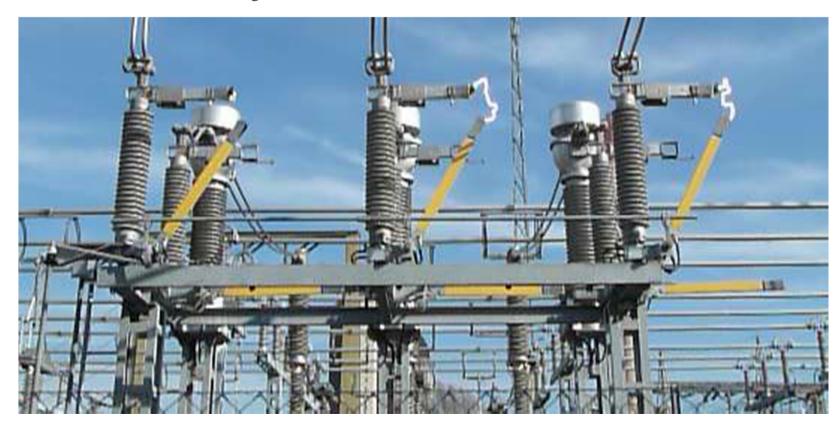





■ Öffnen des 110-kV-Erdungstrenners







- Symmetrische Verdrillung des beeinflussenden Systems beseitigt alle Beeinflussungserscheinungen
- Steuerkondensatoren am beeinflussten System beseitigt alle kapazitiven Beeinflussungserscheinungen


Viel Energie



Ferroresonanzschwingungen an den

Leitungsspannungswandlern




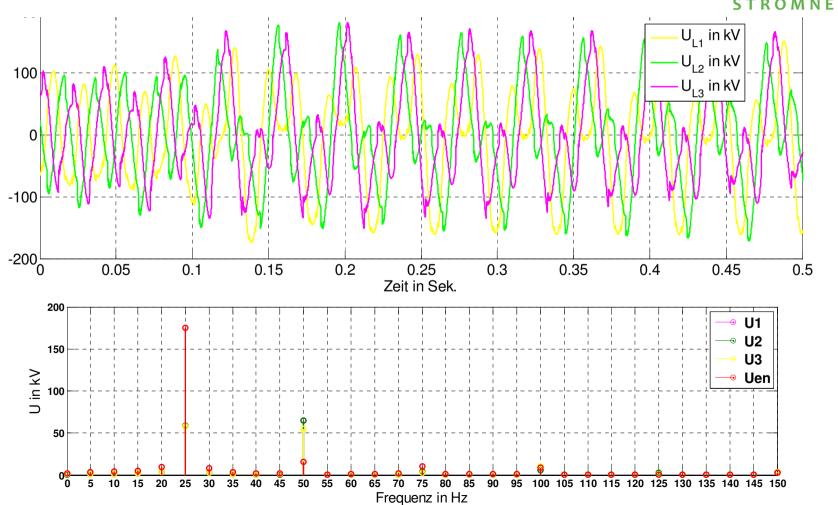



Induzierte Kreisströme im vermaschten Netz

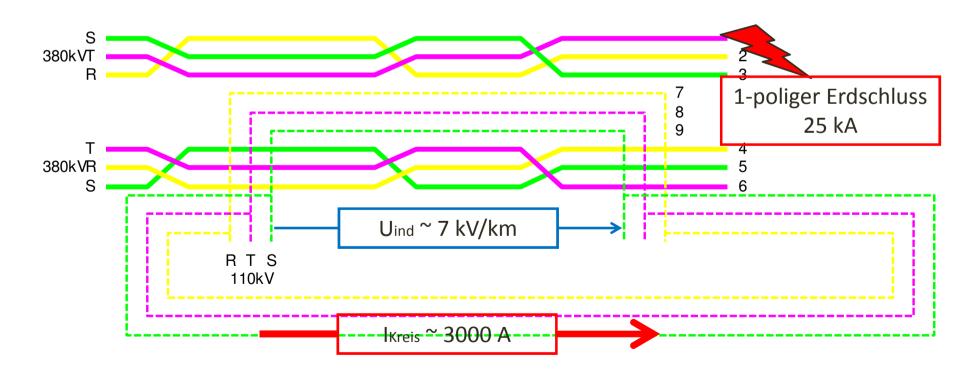Ursache: Kurzschlüsse im beeinflussenden System





Induzierte Kreisströme im vermaschten Netz

Berechnung der Kreisströme

$$\underline{\mathbf{U}}_{110\text{Längs}} = \underline{\mathbf{Z}}_{21} \cdot \underline{\mathbf{I}}_{380} \approx 7 \frac{\text{kV}}{\text{km}}$$

$$\underline{\mathbf{I}}_{110\mathrm{Kreis}} = \underline{\mathbf{Z}}^{(-1)}_{\mathrm{Kreis}} \cdot \underline{\mathbf{U}}_{110\mathrm{L\"{a}ngs}} = \underline{\mathbf{Z}}^{(-1)}_{\mathrm{Kreis}} \cdot \underline{\mathbf{Z}}_{21} \cdot \underline{\mathbf{I}}_{380}$$

- IKreis nimmt linear mit steigender Länge (Impedanz) des parallel geführten Systems ab.
- Auswirkungen: Da der Kreisstrom ein Nullsystem darstellt, und moderne Distanzschutzgeräte das Mitsystem auswerten, kommt es zu keinen Fehlanregungen.
- Maßnahmen: keine nötig, keine möglich (Verdrillung wirkt nicht)

Induzierte Erdschleifenströme



- Beidseitig geerdete Mitführung → Erdschleifenströme
 - Problem: Erdungstrenner muss hohe induktive Ströme schalten
 - Berechnung:

$$\begin{bmatrix} \underline{\mathbf{U}}_{380} \\ \underline{\mathbf{U}}_{110} \end{bmatrix} = \underline{\mathbf{Z}} \cdot \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{I}}_{380} \\ \underline{\mathbf{I}}_{110} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Hybridisierung}} \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{U}}_{380} \\ \underline{\mathbf{I}}_{110} \end{bmatrix} = \underline{\mathbf{H}} \cdot \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{I}}_{380} \\ \underline{\mathbf{U}}_{110} \end{bmatrix}$$

$$\underline{\mathbf{H}} = \begin{bmatrix} \underline{\mathbf{Z}}_{11} - \underline{\mathbf{Z}}_{12} \cdot \underline{\mathbf{Z}}_{22}^{(-1)} \cdot \underline{\mathbf{Z}}_{21} & \underline{\mathbf{Z}}_{12} \cdot \underline{\mathbf{Z}}_{22}^{(-1)} \\ -\underline{\mathbf{Z}}_{22}^{(-1)} \cdot \underline{\mathbf{Z}}_{21} & \underline{\mathbf{Z}}_{22}^{(-1)} \end{bmatrix} \qquad \underline{\underline{\mathbf{I}}}_{110} = \begin{bmatrix} -\underline{\mathbf{Z}}_{22}^{(-1)} \cdot \underline{\mathbf{Z}}_{21} \end{bmatrix} \cdot \underline{\underline{\mathbf{I}}}_{380}$$

- $I_{110} \sim 225 \text{ A}$; Uind ~ 72 V/km
- Lösung: Verdrillungsmaste im beeinflussenden System





■ Öffnen des 110-kV-Erdungstrenners

